

total: 18.5+p3

Logic Design HW #6

Tyle  
Youk

1) K Maps

1.  $F = \sum_{w,x,y,z} (1, 2, 3, 5, 7, 9, 10)$

		w			
		00	01	11	10
y	2	0	1	1	0
	1	1	1	1	1
	0	1	1	1	1
	0	1	1	1	1

$$F = [w' \cdot z] + [x' \cdot y \cdot z'] + [x' \cdot z \cdot y']$$

3/3

$F = \sum_{w,x,y,z} (0, 1, 2, 3, 4, 10)$

		w			
		00	01	11	10
y	2	0	1	1	0
	1	1	1	1	1
	0	1	1	1	1
	0	1	1	1	1

$$F = [x' \cdot y \cdot z'] + [x' \cdot y \cdot z] + [x' \cdot z \cdot y'] + [x' \cdot z \cdot y] + [x' \cdot y \cdot z] + [x' \cdot y \cdot z'] + [x' \cdot z \cdot y] + [x' \cdot z \cdot y']$$

make it  
simple

2.  $F = \sum_{x,y,z} (1, 2, 3, 4, 5)$

		x			
		00	01	11	10
z	1	0	1	1	1
	0	1	1	1	1

$$F = [x' \cdot z] + [x' \cdot y] + [x' \cdot y']$$

-0.5: You missed the wrap around

$F = \sum_{x,y,z} (0, 1, 4, 5, 6)$


		x			
		00	01	11	10
z	1	0	1	1	1
	0	1	1	1	1

$$F = [x' \cdot z] + [x' \cdot y] + [x' \cdot y']$$

# ECSE HW #6

## 3.3.4 K maps

 3.  $F = \sum w, x, y, z (5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15)$




~~$F = [x'z] + [x'w] + [y'z] + [y'w] + [xz] + [xw] + [yz] + [yw]$~~

$F = [x'z] + [y'x] + [w'y]$

3 - 2 input NAND gate

1 - 3 input NAND gate

-1.5

 

$[x'z]' \cdot [y'z]' \cdot [w'y]'$

4. 2 2-input NOR gates

1 3-input NOR gates

$F = a \cdot b + a' \cdot b' + b' \cdot c$

$[x + y + z]'$

~~$[a \cdot b] + [a' \cdot b'] + [b' \cdot c]$~~

~~$(a \cdot b)'$~~   
 ~~$(a' \cdot b')'$~~   
 ~~$(b' \cdot c)'$~~

~~$[a' + b]' + [b]' + [a + c]'$~~

~~$a \cdot b + a' \cdot b' + b' \cdot c$~~

~~$[a' + b] + [a + b] + [b' + c]$~~


[On next page]

~~$[a' + b]' + [b]' + [a + c]'$~~   
 ~~$[a' + b]' \cdot [b]' \cdot [a + c]'$~~   
 ~~$[a' + b]' \cdot [b]' \cdot [a + c]'$~~



3/6 incorrect circuit/fails to meet criteria

 4. 2 2-input NOR gate  
1 3-input NOR gate



$$(x+y)'$$

$$x', y'$$

$$(x+y+z)'$$

$$x', y', z'$$

$$F = a \cdot b + a' \cdot b' + b' \cdot c$$

$$F = (a+b)' + (a+b)' + (b+c)'$$

$$[(a'+b') \cdot (a+b) \cdot (b+c)']'$$

$$[(a'+b') \cdot b \cdot (a+c)']'$$

$$[(a' \cdot b) + (b' \cdot b) \cdot (a+c)']'$$

$$[(a' \cdot b)' + (a+c)']'$$

use

$$[(a' \cdot b)' \cdot (a+c)']'$$

$$[(a+b)' \cdot (a+c)']'$$

$$0+0=0 \quad 1+0=0$$

$$1+1=1 \quad 1+0=1$$

$$1+1=1$$

$$0+0=0$$

Truth table

a	b	c	F
0	0	0	0+1+0=1
0	0	1	0+1+1=1
0	1	0	0+0+0=0
0	1	1	0+0+0=0
1	0	0	0+0+0=0
1	0	1	0+0+1=1
1	1	0	1+0+0=1
1	1	1	1+0+0=1

$$x+y+z$$

$$x+y+z'$$

$$x+y+z$$

$$x'+y'+z'$$


$$x'+y+z$$

$$x'+y+z'$$

$$x'+y'+z$$

$$x'+y'+z'$$

corresponds to producing 0 output

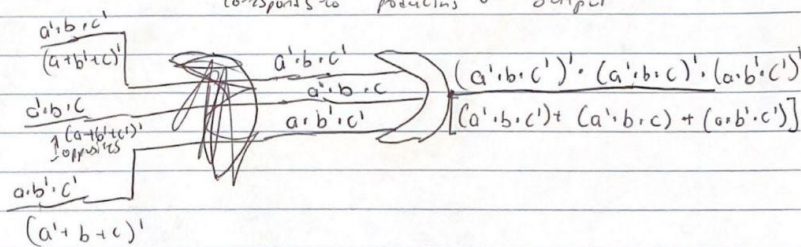

$$F = (x+y+z) \cdot (x+y'+z) \cdot (x'+y+z)$$

$$F = (x+y+z)' \cdot (x'+y+z)' \cdot (x+y'+z)'$$

$$= (a+b+c)' \cdot (a'+b+c)' \cdot (a+b'+c)'$$

5. 3 input logic circuit

produce a 1-output when more ones than 0

001 produces 0-output

110 produces 1-output

~~min sum~~ min sum - for 1s

X Y Z F

0 0 0 0  $x'y'z'$

0 0 1 0  $x'y'z$

0 1 0 0  $x'y,z'$

0 1 1 1  $x'y,z$

1 0 0 0  $x,y'z'$

1 0 1 1  $x,y',z$


1 1 0 1  $x,y,z'$


1 1 1 1  $x,y,z$

4/6 missing K-map: incorrect simplification

$$[x'y,z] + [x,y',z] + [x,y,z'] + [x,y,z]$$

only use AND gates

 

 

Code:

//Combining rc\_adder\_slice and rc\_adder4 due to compiling issues

module cla\_adder # (

parameter N = 8

) (

input logic [N-1:0] a, b,  
input logic c\_in,  
output logic [N-1:0] s,  
output logic c\_out

);

logic [N-1:0] p, g;  
logic [N:0] c;

assign p = a ^ b;  
assign g = a & b;

for(genvar i = 0; i <= N; i++) begin

if (i == 0)

assign c[i] = c\_in;

else

```

        assign c[i] = g[i - 1] | p[i-1] & c[i-1];
    end

    assign s = c ^ p;
    assign c_out = c[N];

endmodule

```

// Using testbenchHWLab6 name due to issues with testbench\_lab3 naming errors

```

`timescale 1ns/10ps
module testbenchHWLab6 ();

    logic [1:0] a2, b2, s2;
    logic [7:0] a8, b8, s8;
    logic co2, co8;

    //Instantiation of cla adder of 2 bits
    cla_adder #(.N(2)) UUT2 (
        .a(a2),
        .b(b2),
        .c_in(1'b0),
        .s(s2),
        .c_out(co2)
    );

    //Instantiation of cla adder of 8 bits
    cla_adder #(.N(8)) UUT8 (
        .a(a8),
        .b(b8),
        .c_in(1'b0),
        .s(s8),
        .c_out(co8)
    );

    initial begin

        a2 = 0;
        forever
            #10 a2++;

    end

```

```
initial begin
    a8 = 0;
    forever
        #10 a8+=3;
end
```

```
initial begin
    b2 = 0;
    forever
        #40 b2++;
end
```

```
initial begin
    b8 = 0;
    forever
        #10 b8+=5;
end
```

```
initial
    # 160 $finish();
```

```
endmodule
```